

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ ОАО «РЖД»

_____ В.В.Аношкин

« ___ » _____ 2020 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦШ 0248-2020

Блок управления зарядом БУЗ Входной контроль и техническое обслуживание
в условиях ремонтно-технологического участка

(код наименования работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание Текущий ремонт по
техническому состоянию (вид технического обслуживания (ремонта))
(вид технического обслуживания (ремонта))

БЛОК

(единица измерения)

(количество листов)

(номер листа)

Разработал:

Отделение автоматики
и телемеханики ПКБ И

и.о. заместителя начальника

_____ А.С. Синецкий

« ___ » _____ 2020 г.

1 Состав исполнителей

электромеханик с правом приемки

2 Условия производства работ

2.1 Работы согласно [1] необходимо производить в помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам, требованиям безопасности труда. Помещения должны быть сухими, чистыми и защищенными от влияния на проверяемые приборы и средства испытания и измерения источников вибрации, магнитных и электрических полей.

2.2 В помещениях РТУ необходимо поддерживать температуру воздуха 20^{+5}_{-2} °С и относительную влажность (30...75)%. Естественный свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно сочетать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение (для всего помещения).

3 Средства защиты, измерений, технологического оснащения, монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

Средства защиты: рабочее место должно быть оборудовано средствами комплексной защиты - вентиляция, общее и местное освещение, устройства защитного заземления (зануления, выравнивания потенциалов, понижения напряжения), средствами индивидуальной защиты: одежда специальная защитная, перчатки хлопчатобумажные, очки защитные, очистители кожи рук от клея и лака (по необходимости).

Средства измерений: мегаомметр М4100/3, источник питания Б5-44А; осциллограф универсальный С1-94; прибор комбинированный Ц4301; вольтметр универсальный В7-38; секундомер механический СОПРпр-66-1-00.

Средства технологического оснащения: поворотные средства для установки и подключения блока, компрессор сжатого воздуха или пылесос-воздуходувка.

Испытательное оборудование: измерительные приборы, оборудование, входящие в схему проверки.

Инструменты: наборы специализированного инструмента для РТУ; набор надфилей ГОСТ 1513-77; пинцет прямой 200х1,5 мм (П-228); лупа с подсветкой; электропаяльник ЭПСН-40Вт/36В ГОСТ 7219-83; клеймо ручное.

Запасные части: комплекты ЗИП.

Материалы: кисть флейц; шлифовальная шкурка СТ10СW Р80...Р1500* ТУ3985-009-0022333-2003; припой ПОС-61 (ПОС-40), проволочный припой 02мм с флюсом; цапон-лак НЦ-62 ТУ 6-21-090502-2-90 (цветной); эмаль ПФ 115 ГОСТ-6465-76; спирт технический этиловый ректифицированный ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300; ручка капиллярная с

черным наполнителем или перьевая и тушь черная жидкая «Гамма»; клей БФ-2 ГОСТ 12172-74; технический лоскут; этикетка установленной формы; пломбирочная мастика; канифоль сосновая.

Примечания

- 1 Приведённый перечень является примерным (рекомендованным).
- 2 Допускается использование других метрологически обеспеченных средств измерений и испытательного оборудования, имеющих требуемые точность и пределы измерений.
- 3 Допускается замена испытательного оборудования, инструментов и расходных материалов на другие, имеющие аналогичные характеристики.

4 Подготовительные мероприятия

4.1 Перед выполнением работ необходимо получить задание, подготовить необходимую технологическую документацию. Подключить и настроить оборудование, используемое при выполнении работ, на требуемый технологический процесс, подготовить инструмент и приспособления.

5 Обеспечение безопасности движения поездов

Работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов СЦБ выполняются в условиях, не связанных с движением поездов.

6 Обеспечение требований охраны труда

6.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-0742015), утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 г. № 2765р, а также требованиями «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 3 ноября 2015 г. № 2616р.

При введении в действие в хозяйстве автоматики и телемеханики нормативных документов по охране труда, отменяющих действие выше указанной Инструкции, следует руководствоваться требованиями, изложенными в замещающих документах.

7 Технология выполнения работы

7.1 Входной контроль

7.1.1. Проверить внешний вид, маркировку.

На каждом приборе должны быть товарный знак предприятия-изготовителя, содержащий наименование, номер прибора, год выпуска, логотип изготовителя.

7.1.2. Проверку электрических параметров блока БУЗ провести по схеме на рисунке 1. Перечень средств измерений, вспомогательных устройств и оборудования приведен в Приложении А.

Собрать схему. Установить напряжение питания GB2 - 26,4 В. Остальные источники GB1, GB3, GB4 выключены. Тумблеры в положение - «1».

Все измерения проводить относительно общего провода (точка «b»). При выполнении испытаний после каждой проверки положения всех элементов схемы должны соответствовать рисунку 1.

7.1.2.1. Плата А3

7.1.2.1.1. Измерение тока потребления (таблица 4 п.1) произвести по амперметру PA1, ток должен быть не более 340 мА.

7.1.2.1.2. Измерить стабилизированные напряжения (таблица 4 п.п.2,3) в следующем порядке:

1. Прибор PV1 подключить к контакту 8 платы А3 («+12 В») и убедиться, что напряжение (12 ± 1) В.

2. Прибор PV1 подключить к контакту 3 платы А3 («-5,6 В») и убедиться, что напряжение $(5,6 \pm 0,6)$ В.

3. Установить напряжение по GB2 равным 20 В и убедиться, что напряжение по выходам «+5 В», «+12 В», «-5,6 В» изменилось не более, чем на 25% от измеренного при напряжении питания 26,4 В.

7.1.3. Измерить сопротивление изоляции по п.4 таблицы 4 данной технологической карты следующим образом: один вывод мегомметра подсоединить к соединенным между собой контактам разъемов ХТ1, ХТ2, второй к корпусу БУЗ.

Сопротивление изоляции, в нормальных климатических условиях, должно быть не менее 100 МОм.

Проверку сопротивления изоляции произвести мегомметром с испытательным напряжением 500 В.

При выполнении измерений следует руководствоваться эксплуатационной документацией на применяемый тип мегомметра.

7.1.4. БУЗ считать прошедшим входной контроль, если измеренные значения сопротивления изоляции, напряжений и токов соответствуют установленным нормам.

При положительных результатах испытаний оформить запись в журнале проверки Приложение А таблица А.1, а на лицевую панель БУЗ наклеить этикетку установленной формы. На корпус забракованного по результатам входного контроля БУЗ нанести отметку «брак», оформить и направить поставщику рекламационный акт.

7.2 Техническое обслуживание БУЗ

7.2.1. Очистить внешнюю поверхность и контактные выводы блока от пыли и грязи. Выполнить работы по п. 7.1.1.

7.2.2. Удалить мастику из пломбировочных гнезд, вывернуть винты, крепящие кожух. Очистить пломбировочные гнезда и винты от остатков мастики. Снять кожух, почистить его, удалить старую этикетку с лицевой панели и продуть блок сжатым воздухом, проверить состояние резиновой прокладки.

7.2.3. Визуально проверить состояние элементов, входящих в состав блока. В блоке проверить отсутствие механических повреждений, подгара и окисления на выводах, прочность крепления выводов, качество паяк. Пайки должны быть ровными, гладкими, без следов неиспарившейся канифоли. Элементы и монтаж со следами подгара подлежат замене. Электролитические конденсаторы не должны иметь следов вздутия - при их наличии конденсатор подлежит замене.

При необходимости замены неисправных внутренних элементов оформить ведомость дефектов на ремонт блока.

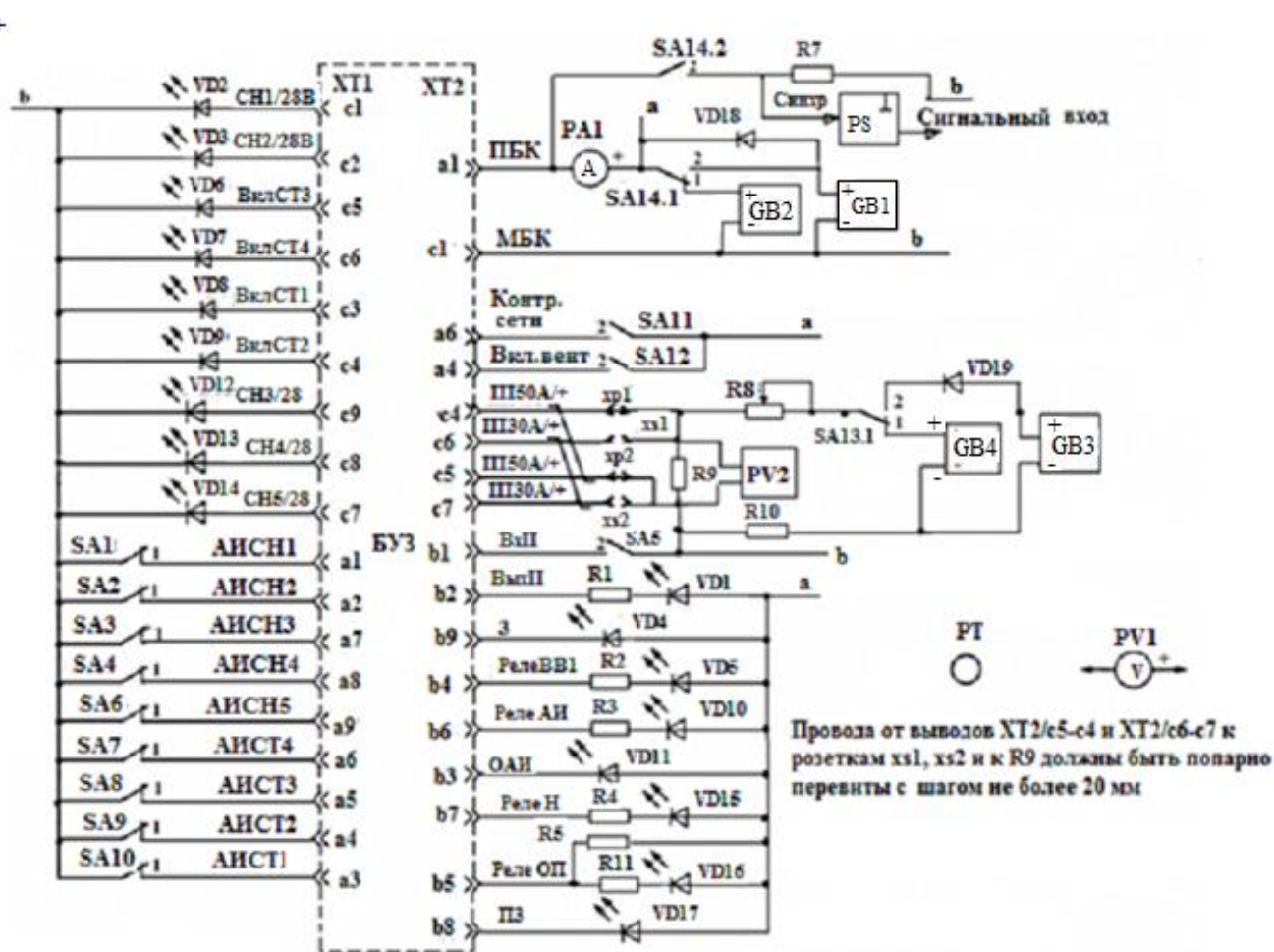


Рисунок 1 – Схема проверки БУЗ

7.2.4. Произвести проверку электрических параметров блока согласно п. 7.1.2.

7.2.4.1. Плата А1

Основные параметры БУЗ должны соответствовать данным, указанным в таблицах 1, 2, 3, 4.

Испытания провести в следующей последовательности.

7.2.4.1.1. Испытания по п.п. 1, 2, 4, 12 (по реле ВВ1) таблицы 1 провести в следующем порядке (напряжение питания GB2 - 26,4 В):

- 1) к контрольной точке КТ2 платы А1 подключить вольтметр PV1;
- 2) убедиться, что показание вольтметра меньше 1 В. Реостат R8 схемы установить в положение максимального сопротивления;
- 3) включить источник GB4, установить напряжение источника 5 В;
- 4) плавно уменьшить сопротивление R8 схемы до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет больше 6 В. Значение напряжения (чувствительность) определить по вольтметру PV2, которое должно быть $(7,5 \pm 0,5)$ мВ;
- 5) с помощью реостата увеличить напряжение по вольтметру PV2 до 10 мВ;
- 6) установить тумблер SA13 схемы в положение «2» (источник GB3 выключен). К контакту ХР2/б4 подключить вольтметр PV1 относительно точки «а» схемы

Таблица 1

№п/п	Наименование параметра	Величина параметра	Примечание
1	Чувствительность при возрастании входного напряжения тракта датчика ДТ>5 А, мВ	$7,5 \pm 0,5$	
2	Задержка тракта датчика ДТ>5 А на исполнение команды включения в режим заряда «З», с	60 ± 10	
3	Чувствительность при уменьшении входного напряжения тракта датчика ДТ<2 А, мВ	$3 \pm 0,3$	
4	Задержка тракта датчика ДТ<2 А на исполнение команды включения в режим постоянного подзаряда «ПЗ», с	60 ± 10	
5	Чувствительность при уменьшении входного напряжения тракта датчика ДН<24,5 В, В	$24,5 \pm 0,2$	
6	Задержка тракта датчика ДН<24,5 В: А) включение в режим заряда, с Б) включение реле преобразователя, с	4 ± 1 $0,9 \pm 0,2$	
7	Чувствительность при уменьшении входного напряжения тракта датчика ДН<21,6 В, В	$21,6 \pm 0,2$	
8	Задержка тракта датчика ДН<21,6 В на отключение реле преобразователя, с	8 ± 2	
9	Длительность сигнала проверки обрыва батареи, с	$1,0 \pm 0,2$	
10	Период повторения сигнала проверки обрыва батареи, с	60 ± 10	Поочередное включение выходов
11	Время задержки сигнала аварии при обрыве батареи, с	224 ± 40	
12	Напряжение на обмотках реле (Н, ОП, ВВ1), в режиме «реле под током», В, не менее: -реле ВВ1 -реле Н, ОП	25 19	

Таблица 2

Выполняемая функция	Временная характеристика	Показания встроенного вольтметра источника схемы (стенда) В		Показания вольтметра PV2 схемы (стенда), мВ, устанавливаемое регулятором источника схемы (стенда) R8		Положение переключателя «U-» БУЗ	Положение тумблеров схемы (стенда)					Состояние индикаторов схемы (стенда)										Состояние индикаторов БУЗ					
		GB1	GB2	GB3	GB4		SA5	SA11	SA12	SA13	SA14	VD1	VD2	VD3	VD4	VD5	VD12	VD13	VD14	VD15	VD16	VD17	Левый верхний зел.	А _{БА} Т	<U _{mi} n		
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23	24
1. Режим «ПЗ»	-	0	26,4	0	0	нейтр	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	
2. Режим «ПРЗ»	-	0	26,4	0	0	I	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	
3. Режим «З»	Сохранение состояния в режиме «З» в теч. (60±10) с	0	26,4	0	0	нейтр	«1»	«1»	«2»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«1»	«0»	«0»
4. Установка режима «ПЗ» с лицевой панели БУЗ	-	0	26,4	0	0	U	«1»	«1»	«2»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	
5. Установка в режим «З» при возрастании тока заряда акк. батарей	Задержка по срабатыванию (60±10) с	0	26,4	0	3,0	нейтр	«1»	«1»	«2»	«2» в «1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«1»	«0»	«0»	
6. Установка в режим «ПЗ» после уменьшения тока заряда акк. батарей	Задержка на переход в режим «ПЗ» (60±10) с	0	26,4	0	0	нейтр	«1»	«1»	«2»	«1» в «2»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	
7. Режим «ПРЗ»	Задержка по срабатыванию (4±1) с	24,0	26,4	0	0	нейтр	«1»	«1»	«1»	«1»	«2»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	
8. Отключение	Задержка на	21,0	26,4	0	0	нейтр	«1»	«1»	«1»	«1»	«2»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«1»	

реле ОП при уменьшении напряжения акк. батарей	отключение реле ОП (8±2) с																										
9. Режим контроля акк. батарей	Период повторения сигнала проверки ОП (60±10) с	26,4	26,4	0	0	U	«1»	«2»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0/1»	«0/1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	-	«1»	«1»	«0»	«0»		
10. Обрыв батарей	Задержка (224±40) с	26,4	26,4	0	0	нейтр	«1»	«2»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	-	«1»	«1»	«1»	«0»			
		26,4	26,4	0	>8,0	нейтр	«1»	«2»	«1»	«1»	«1»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«0»	«1»	-	«1»	«1»	«0»	«0»			
11. Параллельная работа	-	26,4	26,4	0	0	нейтр	«2»	«1»	«1»	«1»	«1»	«0»	«1»	«1»	«0»	«1»	«1»	«1»	«1»	-	«1»	«1»	«0»	«0»			

Состояние индикаторов схемы и БУЗ в зависимости от положения органов управления схемы и БУЗ при выполнении различных функций блока
Основные параметры платы А2

Таблица 3

№п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Чувствительность при возрастании входного напряжения тракта датчика ДТ>21 А, мВ	55±2,5
2	Чувствительность при уменьшении входного напряжения тракта датчика ДТ<21 А, мВ	26±1
3	Напряжение на обмотке реле (АИ) в режиме «реле под током», В, не менее	25

Основные параметры платы АЗ

Таблица 4

№п/п	Наименование параметра	Предельные величины параметров	Примечание
1	Ток потребления, мА, не более	340	При напряжении 24,4 В, без учета потребления внешней нагрузкой
2	Напряжение стабилизированное для питания внутренних нагрузок: - по цепи «+12В», В - по цепи «-5,6В», В	12±1 5,6±0,6	При напряжении 26,4 В
3	Измерение стабилизированного напряжения от фактически измеренного при уменьшении напряжения питания от 26,4 до 20 В, % не более	25	
4	Контакты разъемов относительно корпуса прибора: -сопротивление изоляции, МОм, не менее - прочность изоляции, В, не менее	100 500	

7) установить тумблер SA13 схемы в положение «1» и запустить одновременно секундомер РТ. Определить по секундомеру время до момента загорания светодиода VD5 схемы. Это время должно быть (60 ± 10) с;

8) по вольтметру PV1 убедиться, что напряжение не менее 25 В и установить тумблер SA12 в положение «2»;

9) установить тумблер SA13 схемы в положение «2» и одновременно запустить секундомер. Определить по секундомеру время до момента погасания светодиода VD5 схемы. Это время должно быть (60 ± 10) с.

7.2.4.1.2. Испытания по п.3 таблицы 1 произвести в следующем порядке:

1) к контрольной точке КТ3 платы 1 подключить вольтметр PV1;

2) при выключенном GB4 убедиться, что напряжение по PV1 меньше 1 В;

3) при максимальном сопротивлении R8 схемы установить напряжение GB4 - 3 В;

4) плавно уменьшить сопротивление реостата R8 схемы до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет больше 7 В;

5) плавно увеличить сопротивление реостата R8 схемы до момента, когда напряжение по вольтметру станет меньше 1 В;

Значение напряжения (чувствительность) определить по показанию вольтметра PV2, которое должно быть $(3 \pm 0,3)$ мВ.

7.2.4.1.3. Испытания по пп.5, 6, 7, 8, 12 (по реле Н, ОП) таблицы 1 произвести в следующем порядке:

1) к контрольной точке КТ4 платы А1 подключить вольтметр PV1 и убедиться, что напряжение больше 6 В;

2) плавно уменьшить напряжение источника GB2 до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет меньше 1 В. При этом напряжение GB2 должно быть $(24,5 \pm 0,2)$ В. Установить напряжение GB2 равным 26,4 В. Отключить PV1 от контрольной точки КТ4. Установить тумблер SA14 в положение «2», а затем в положение «1»;

3) установить напряжение источника GB1 равным 24 В; Вход осциллографа подключить к контакту XT2/b4. Установить ждущий режим работы развертки осциллографа.

4) установить тумблер SA14 в положение «2». По развертке осциллографа определить время от начала развертки (момент перевода тумблера SA14 в положение «2») до момента вертикального отклонения луча. Это время должно быть (4 ± 1) с. Включить источник GB1;

5) установить тумблер SA14 схемы в положение «1». Включить источник GB1, установить напряжение 21 В. Сигнальные входы осциллографа и вольтметра PV1 подключить к контакту XT2/b5. Общий провод вольтметра PV1 включить относительно точки «а» схемы;

6) убедиться по вольтметру PV1, что напряжение более 19 В. Установить ждущий режим работы развертки осциллографа;

7) установить тумблер SA14 схемы в положение «2». По осциллографу определить время от начала развертки (момент перевода тумблера SA14 в положение «2») до момента вертикального отклонения луча. Это время должно быть (8 ± 2) с;

8) установить тумблер SA14 схемы в положение «1» и по развертке осциллографа определить время от начала развертки (момент перевода тумблер SA14 в положение «1») до момента вертикального отклонения луча. Это время должно быть $(0,9 \pm 0,2)$ с;

9) вольтметр PV1 подключить к контрольной точке КТ5 платы А1. Установить напряжение GB1 равным 23 В. Тумблер SA14 в положение «2». По показанию вольтметра PV1 убедиться, что напряжение более 6 В.

Переключить вольтметр PV1 к ХТ2/б7 относительно точки «а» схемы и убедиться, что напряжение более 19 В. Переключить вольтметр PV1 к контрольной точке КТ5 платы А1 относительно общего провода «б».

Плавно уменьшить напряжение GB1 до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет меньше 1 В. Это напряжение должно быть $(21,6 \pm 0,2)$ В.

7.2.4.1.4. Испытания по п.п. 9, 10, 11 таблицы 1 произвести в следующем порядке:

1) установить тумблер SA11 схемы в положение «2» с одновременным запуском секундомера и определить промежутки времени до момента загорания светодиода VD3 блока БУЗ (обрыв батареи). Этот промежуток времени должен быть (224 ± 40) с;

2) период времени между кратковременными загораниями светодиодов VD2, VD3 производится с помощью секундомера в следующем порядке:

- установить тумблер SA11 кратковременно в положение «1»;
- после загорания одного из светодиодов VD2, VD3 схемы запустить секундомер.

После погасания светодиода схемы установить тумблер SA11 в положение «1». После загорания другого светодиода схемы (VD2, VD3) остановить секундомер. Этот период времени должен быть равен (60 ± 10) с.

3) установить тумблер SA11 в положение «1». Вход осциллографа подключить в выводу ХТ1/с1. Вход синхронизации осциллографа подключить к контрольной точке КТ18 платы А1. Установить тумблер SA11 в положение «2» и произвести по осциллографу измерение длительности сигнала проверки обрыва батареи, которая должна быть равной $(1,0 \pm 0,2)$ с.

7.2.4.1.5. Испытания по п. 1 таблицы 2 произвести следующим образом: убедиться в горении светодиодов VD15, VD16, VD17 схемы и светодиода VD6 (сигнализация включенного состояния) БУЗ. Остальные светодиоды по п.1

таблицы 2 должны быть погашены.

7.2.4.1.6. Испытания по п.п. 2,3 таблицы 2 произвести в следующей последовательности:

- 1) кратковременно установить тумблер режима БУЗ в положение «I»;
- 2) по таблице 2 п.2 проверить состояние указанных светодиодов схемы;
- 3) установить тумблер SA12 схемы в положение «2» (вент.вкл) и убедиться в соответствии с п.4 таблицы 2 состояния светодиодов. Проверить по секундомеру, что это состояние сохранится в течение не менее 50 с (но не более 60 с) после установки SA12 в положение «2»;

- 4) через 1,1 мин проверить состояние светодиодов по выходам в соответствии с п.4 таблицы 2;

- 5) повторно кратковременно установить тумблер режима БУЗ в положение «I». После установки выходов в соответствии с п.3 таблицы 2 кратковременно установить тумблер режима БУЗ в положение «U» и убедиться, что одновременно с установкой тумблера режима БУЗ в положение «U» состояние выходов соответствуют п.4 таблицы 2.

7.2.4.1.7. Испытания по п.п.5,6 таблицы 2 произвести следующим образом:

- 1) включить источник GB4 и установить на нем 5 в. Тумблер SA12 схемы установить в положение «2»;

- 2) реостатом схемы R8 установить по вольтметру PV2 напряжение по аналогичному входу ХТ2/с6-с7 - более 8 мВ;

- 3) через 1,1 мин после подачи входного напряжения по аналоговому входу проверить состояние выходов в соответствии с п.5 таблицы 2;

- 4) выключить источник GB4 и через 1,1 мин проверить состояние выходов п.6 таблицы 2.

7.2.4.1.8. Испытания по п.п.7, 8 таблицы 2 произвести следующим образом:

- 1) установить напряжение GB2 24 В и через 10 с убедиться в соответствии состояния выходов требованиям п.7 таблицы 2;

- 2) установить напряжение GB2 - 21 В и через 10 с убедиться в соответствии состояния выходов требованиям п.8 таблицы 2. Установить напряжение GB2 - 26,4 В. Кратковременно установить тумблер БУЗ в положение «U».

7.2.4.1.9. Испытания по п.п.9,10 таблицы 2 произвести следующим образом:

1. Установить тумблер SA11 в положение «2» (сеть есть) и убедиться:

- в постоянном горении светодиодов VD15, VD17;

- в кратковременном поочередном горении светодиодов VD2, VD3;

- через 4 мин после установки SA11 в положение «2» убедиться, что

светодиод VD15 погас, светодиод-индикатор обрыва батареи БУЗ - загорелся;

3) включить источник GB4 с выходным напряжением 5 В. Реостатом R8 схемы установить напряжение по вольтметру PV2 не более 8 мВ.

После подачи входного напряжения на аналоговый вход XT2/с6-с7 убедиться в горении светодиода VD15 и погасании светодиода-индикатора обрыва батареи БУЗ.

7.2.4.1.10. Испытания по п.11 таблицы 2 произвести следующим образом:

- 1) установить тумблер SA5 схемы в положение «2»;
- 2) проверить соответствие состояния выходов п.11 таблицы 2.

7.2.4.2. Плата А2

7.2.4.2.1 Испытания по п.1 таблицы 3 произвести в следующем порядке:

1) к контрольной точке КТ8 платы А2 подключить вольтметр PV1 и убедиться, что напряжение меньше 1 В;

2) установить вилки XP1, XP2 схемы в нижние гнезда розеток XS1, XS2;

3) установить напряжение GB4 - 20 В;

4) плавно уменьшить сопротивление реостата R8 схемы до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет больше 6 В;

5) значение напряжения (чувствительность) на входе XT2/с6-с4 по PV2 должно быть $(55 \pm 2,5)$ мВ.

7.2.4.2.2. Испытания по п.2 таблицы № 3 произвести следующим образом:

1) к контрольной точке КТ9 платы А2 подключить вольтметр PV1 и убедиться, что напряжение меньше 1В;

2) установить вилки XP1, XP2 схемы в нижние гнезда розеток XS1, XS2;

3) установить напряжение GB4 - 20 В;

4) реостатом R8 установить напряжение по вольтметру PV2, более 30 мВ;

5) по вольтметру PV1 убедиться, что напряжение больше 6 В;

6) плавно увеличить сопротивление реостата R8 до момента, когда напряжение по вольтметру PV1 станет меньше 1 В.

Напряжение (чувствительность) по PV2 должно быть (26 ± 1) мВ.

7.2.4.2.3. Испытания по порядку включения стабилизаторов тока нагрузки СТ1-СТ4 в зависимости от сигнала на аналоговом входе производят следующим порядком:

1) установить вилки XP1, XP2 схемы в нижние гнезда розеток XS1, XS2. Напряжение GB4 установить 20 В;

2) реостатом R8 установить напряжение на аналоговом входе XT2/с6-с7 по PV2 более 60 мВ. Выключить источник GB4;

3) установить тумблер SA13 схемы в положение «2».

Включить источник GB3 и, изменяя его напряжение (без изменения сопротивления реостата R8), установить напряжение на аналоговом входе по PV2 (30 ± 1) мВ.

Установить тумблер SA13 в положение «1».

Выключить источник GB3;

4) через 10 с (не менее) после выключения источников (GB3, GB4) проверить, что индикаторы VD6 - VD9 схемы не горят;

5) включить источник GB4 и убедиться в последовательном загорании (примерно через 0,5 с) светодиодов в следующей последовательности: VD8, VD9, VD6, VD7. Загорание первого светодиода (VD8) должно происходить примерно через $(1,0 \pm 0,2)$ с после включения GB4;

5) после загорания всех светодиодов VD6 - VD9 убедиться, что в течение более 10 с горение светодиодов (VD6 - VD9) продолжается без изменений;

7) включить источник GB3 и установить тумблер SA13 в положение «2». Проверить (в течение более 10 с), что горение светодиодов (VD6 - VD9) не изменилось;

8) выключить источник GB3 и убедиться в последовательном выключении светодиодов VD7, VD6, VD9, VD8 примерно через $(1,0 \pm 0,2)$ с. Причем выключение светодиода VD7 должно происходить через время около $(1,0 \pm 0,2)$ с после выключения GB3. Выключить источник GB4;

9) после выключения VD8 в течение 10 с убедиться, что процесс (выключение) прекратился;

10) установить тумблер SA13 в положение «1». Включить источник GB3 и GB4. Через 1 с (ориентировочно) после включения GB4 убедиться в горении VD8, а через $(1,0 \pm 0,2)$ с и горении VD9. При загорании VD9 установить тумблер SA13 в положение «2» и убедиться, что остались гореть только светодиоды VD8, VD9.

7.2.4.2.4. Испытания по п.3 таблицы 3 провести следующим порядком:

- 1) к XT2/b6 подключить вольтметр PV1 относительно точки «а» схемы;
- 2) по вольтметру PV1 убедиться, что напряжение больше 25 В.

7.2.5 При соответствии параметров БУЗ установленным требованиям продуть блок сжатым воздухом. Установить кожух и завернуть крепящие винты и произвести измерение сопротивления изоляции согласно п.7.1.3. Результат записать в журнал проверки (п. 7.1.4).

7.2.6 Клеймение (пломбирование) блока

Пломбировочные отверстия заполнить мастикой, поставить оттиск личного клейма электромеханика-приемщика.

7.3 Ремонт и регулировка

7.3.1 Ремонт БУЗ производится методом настройки и замены неисправных элементов, на элементы, разрешенные к применению в блоке. Наименование и тип элементов блока БУЗ приведены в таблице 5.

Таблица 5

Тип элемента	Марка/ количество	Тип элемента	Марка/количество
--------------	-------------------	--------------	------------------

Микросхема серии К561	ЛА7/1	Микросхема	КР142ЕН8Б/1
	ЛЕ5/9		140УД17Б/1
	ЛА9/1		КР249КИ2Б/6
	ЛЕ6/9	Диод	КД510А/23
	ИЕ10/5	Светодиод	АД307/10
	ПИ1/1	Диод	КД243/1
	ТМ2/2	Транзистор	КТ3102/13
	ТЛ1/2		КТ817Б/1
	ИЕ11/1		КТ683/9
Вилка	РП-14-30/2	Резистор	С2-33Н-0,125 С2-33Н-0,25 С2-33Н-0,5 С2-33Н-1 С2-33Н-2/2 С2-14/15
Радиатор	36763-377-02/4	Конденсатор	К50-24/8
	36763-377-03/1		

7.3.2. Настройку БУЗ произвести по следующим параметрам.

7.3.2.1. Плата А1

7.3.2.1.1. При отсутствии напряжения между выводами ХТ2/с5 и ХТ2/с4 напряжение в контрольной точке КТ1 должно быть не более 0,02 В постоянного тока.

7.3.2.1.2. Чувствительность при возрастании напряжения на входе (ХТ2/с5 и ХТ2/с4) тракта датчика $ДТ > 5$ А (выход - контрольная точка КТ2) должна быть $(7,5 \pm 0,5)$ мВ постоянного напряжения.

7.3.2.1.3. Чувствительность при уменьшении напряжения на входе (ХТ2/с5 и ХТ2/с4) тракта датчика $ДТ < 2$ А (выход - контрольная точка КТ3) должна быть $(3 \pm 0,3)$ мВ постоянного напряжения.

7.3.2.1.4. Чувствительность при уменьшении напряжения на входе тракта датчика $ДН < 24,5$ В (выход - контрольная точка КТ4) должна быть $(24,5 \pm 0,2)$ В постоянного напряжения.

7.3.2.1.5. Чувствительность при уменьшении напряжения на входе тракта датчика $ДН < 21,6$ В (выход - контрольная точка КТ5) должна быть $(21,6 \pm 0,2)$ В постоянного напряжения.

7.3.2.1.6. Частота в контрольной точке КТ6 должна быть (256 ± 8) Гц.

7.3.2.1.7. При отключении источника «-5,6 В» на корпусе БУЗ должен гаснуть индикатор неисправности и выключаться внешнее реле Н.

7.3.2.2. Плата А2

7.3.2.2.1. При отсутствии напряжения между выводами ХТ2/с6 и ХТ2/с7 напряжение в контрольной точке КТ7 должно быть не более 0,02 В постоянного тока.

7.3.2.2.2. Чувствительность при увеличении входного напряжения (ХТ2/с8 и ХТ2/с7) тракта датчика $ДТ > 21$ А (выход - контрольная точка КТ8) должна быть $(55 \pm 2,5)$ мВ постоянного напряжения.

7.3.2.2.3. Чувствительность при уменьшении входного напряжения (ХТ2/с6 и ХТ2/с7) тракта датчика ДТ<10 А (выход - контрольная точка КТ9) должна быть (26 ± 1) мВ постоянного напряжения.

После замены элементов сделать соответствующую запись в журнале проверки и произвести повторные измерения электрических параметров блока (п.7.1.2).

7.3.3. Выполнить пп.7.2.5.

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

Результаты проверки оформить в соответствии с п.7.1.4 в журнале установленной формы.

Приложение Б
Перечень средств измерений, вспомогательных устройств и оборудования
схемы проверки

Таблица Б.1

Наименование и обозначение	Основные технические характеристики	Кол-во на одно рабочее место	Обозначение на рисунке 1
Источник питания Б5-44А. ЕЭЗ.233.219 ТУ	1. Выходное напряжение (0,1.. .29,9)В. 2. Ток нагрузки (0.. .1) А.	4	GB1-GB4
Прибор комбинированный Ц4301 ТУ 25-0443.0118-84	1. Пределы измерения на постоянном токе: -напряжение - 30 В; -ток - 0,5 А; 2. Класс точности на постоянном токе 1,5.	2	PV1, PA1
Вольтметр универсальный цифровой В7-38 ХИ2.710.031 ТУ	1. Диапазон измерений: Напряжения постоянного тока от 10 мкВ до 1000В; Напряжения переменного тока (частота от 30 Гц до 100 кГц) от 10 мкВ до 300 В. 2.Пределы основной погрешности измерения, % не более: Напряжение постоянного тока - 0,07, напряжение переменного тока - 0,5.	1	PV2
Секундомер механический СОПРпр-66-1-00	1. Ёмкость шкалы от 0 до 300 с. 2. Погрешность измерения $\pm 0,5$ с.	1	PT
Тумблер ПТ33-7 ОЮО. 360.109 ТУ	Максимальное напряжение -30 В.	12	SA1-SA12
Тумблер ПТ9-2 ОЮО.360.073-ТУ	То же	2	SA13,SA14
Розетка Л735.70.64	-	2	XS1,XS2
Вилка штепсельная двухполюсная Л659.03.31	-	2	XP1,XP2
Индикатор единичный аАО.336.076 ТУ АД307БМ АД307ГМ	-	2 15	VD10-VD11 VD1-VD9 VD12-VD17
Диод КД243А аАО.336.800		2	VD18,VD19
Резистор ОЖО.467.173 ТУ С2-33Н-0,5-2,2кОм С2-33Н- 0,5-10 Ом С2-33Н-0,5-10 кОм С2-33Н-0,5-430 Ом		5	R1-R4,R11 R10 R7 R5
Резистор С5-16МВ-1- 0,1Ом $\pm 1\%$			R9
Реостат	100 Ом, 1 А		R8

Примечание: допускается замена средств измерений общего применения и оборудования, перечисленных в таблице, на аналогичные других типов,

обеспечивающие требуемую точность и имеющие те же пределы измерений.

Библиография

[1] Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, централизации и блокировке, утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2013 №2819р.

[2] Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 03.11.2015 № 2616р.

[3] Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 26.11.2015 № 2765р.

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1.8

Наименование работы		Входной контроль блока управления зарядом (далее - БУЗ) в РТУ		
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
БУЗ		Электромеханик	1	0,72
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел. - мин
1	Отсутствие механических повреждений, следов окисления, состояние выводов, наличие товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения прибора, года изготовления, заводского номера, клейма проверить	1 блок	См.п.3	1,1
2	Электрические параметры блока БУЗ (на платах А1, А2, А3) проверить	То же		34
3	Сопротивление изоляции между соединенным контактами разъемов ХР1, ХР2 и корпусом БУЗ измерить	-II-		2
4	Результаты измерений в журнале проверки оформить	-II-		1,6
5	Заполнение и наклеивание этикетки произвести	-II-		1
Итого				39,7

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1.9

Наименование работы		Техническое обслуживание БУЗ в РТУ		
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
БУЗ		Электромеханик (инженер)	1	0,95
№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел. -мин
1	Отсутствие механических повреждений, следов окисления, состояние контактных выводов, наличие товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения прибора, года изготовления, заводского номера, клейма, этикетки проверить	1 блок	См.п.3	1,1
2	Блок снаружи и контактные ножи от пыли и грязи очистить	То же		2,2
3	Вскрытие блока (удаление этикетки, пломбировочной мастики, откручивание крепящих винтов, снятие и чистка кожуха внутри) произвести	-//-		2,8
4	Внутренний осмотр (прочность крепления выводов, качество пайки, состояние элементов) и чистку произвести	-//-		4,9
5	Электрические параметры БУЗ (на платах А1, А2, А3) проверить	-//-		34
6	Сопротивление изоляции между соединенным контактами разъемов ХТ1, ХТ2 и корпусом БУЗ измерить	-//-		2
7	Результаты измерений в журнале проверки оформить	-//-		1,6
8	Кожух надеть, крепящие винты закрутить	-//-		2,2
9	Заполнение и наклеивание этикетки произвести	-//-		1
10	Заполнение пломбировочных отверстий мастикой и клеймение произвести	-//-		0,5
Итого				52,3

Примечание: нормами времени в чел-часах учтено оперативное время на

выполнение работы, с разбивкой по элементам, а также время на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы.

Время на обслуживание рабочего места ($T_{об}$), подготовительно-заключительные действия ($T_{пз}$) и регламентированные перерывы ($T_{отл}$) принято в процентах к оперативному времени и составляет 8,9% ($T_{об}$ - 1,2%; $T_{пз}$ - 3,5%; $T_{отл}$ - 4,2%).

К времени обслуживания рабочего места ($T_{об}$) относится время, затрачиваемое работником для поддержания рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.

К подготовительно-заключительному времени ($T_{пз}$) относится время, расходуемое работником на инструктаж по охране труда, проходы на получение и сдачу приборов, сборку схем.

К времени перерыва на отдых и личные надобности ($T_{отл}$) относится время отдыха работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления, на личную гигиену.